

Si l'espace prévue pour une réponse ne suffit pas, veuillez continuer au verso ou annexer une feuille supplémentaire.

Nom & prénom :

Classe : Atelier : Électronique de commande


Enseignant: A. Mhamdi



Ne rien écrire dans ce tableau.

Question	1	2	3	Total
Barème	3	3	4	10
Note				

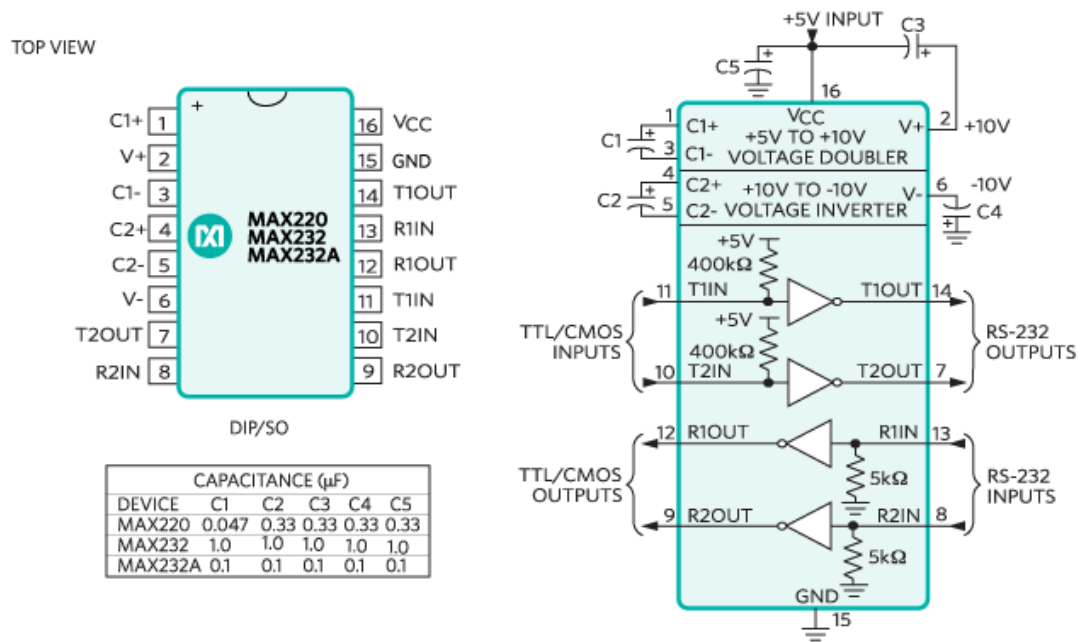1. (3 points) On se propose d'étudier le CI MAX232, dont le brochage est donné par la figure de la page suivante.



Câblez et simulez le montage suivant sur **PROTEUS/ISIS**. Le code sera donné en classe.

3. (4 points) Faites le câblage nécessaire au fonctionnement du CI MAX232 et reproduisez votre travail sur la figure ci-après. Le montage doit permettre d'avoir les deux tensions ± 8 volts à partir de 0V et 5V.

